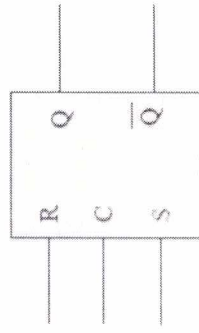


Latches, Flip-Flops e Registradores


O Latch RS Controlado

Exemplo



C	R	S	Q_{t+1}
0	X	X	Q_t
1	0	0	Q_t
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	-

tabela de transição
de estados

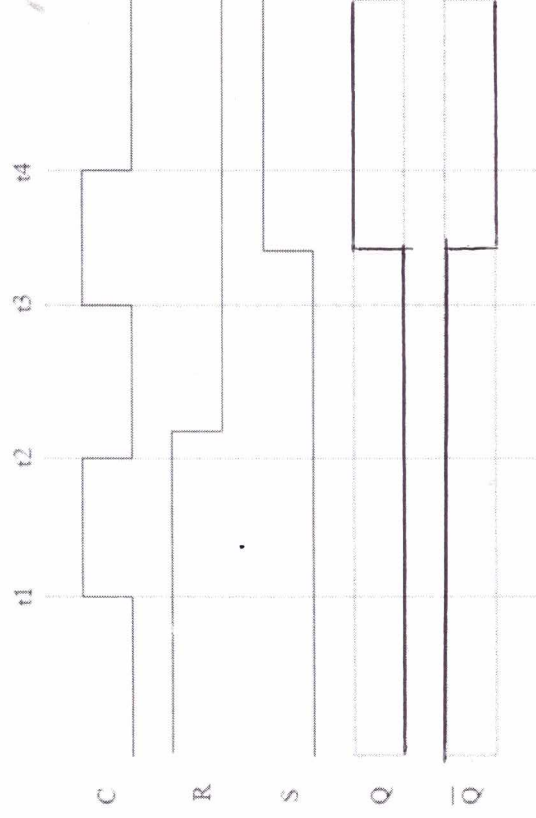

Latches, Flip-Flops e Registradores

O Flip-flop D disparado pela borda ascendente

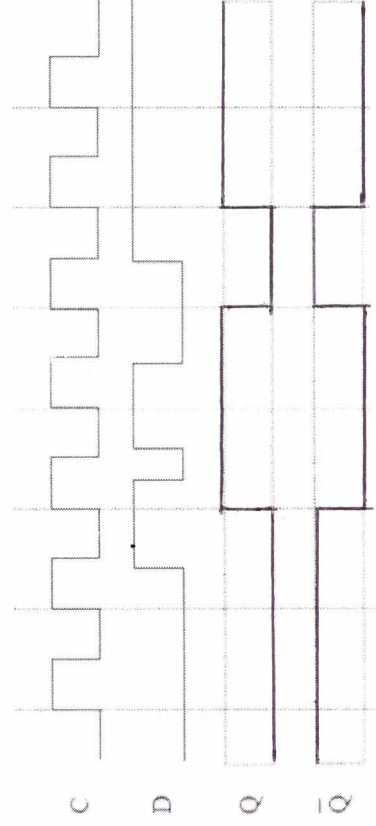
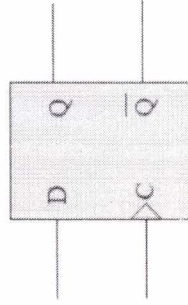


tabela de transição
de estados

C	D	Q_{t+1}	Q_t
\uparrow	X	Q_t	
\uparrow	0	0	
\uparrow	1	1	

Latches, Flip-Flops e Registradores

O Flip-flop JK (disparado pela borda ascendente)

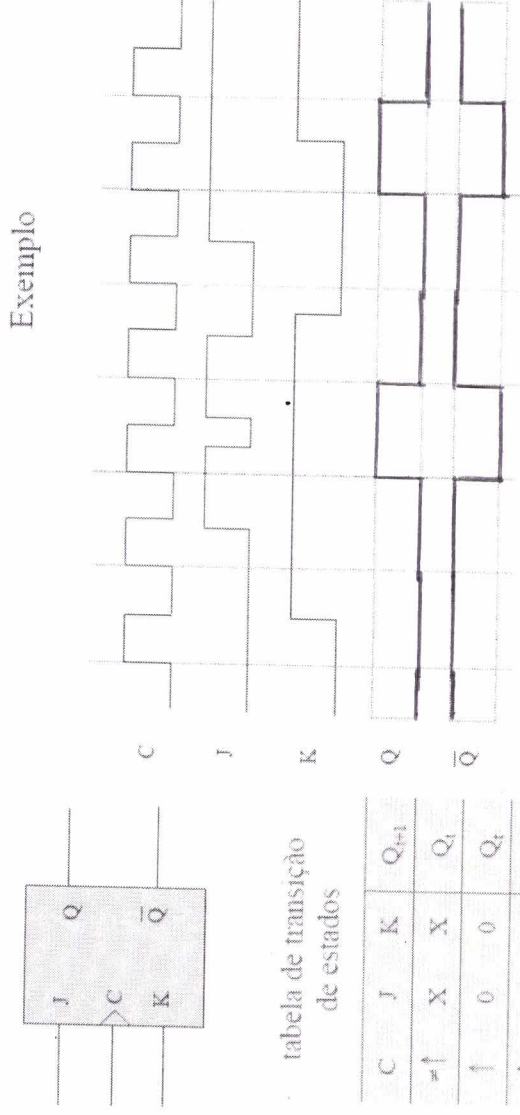



tabela de transição
de estados

C	J	K	Q_{t+1}
\uparrow	X	X	Q_t
\uparrow	0	0	Q_t
\uparrow	0	1	0
\uparrow	1	0	1
\uparrow	1	1	\bar{Q}_t

Latches, Flip-Flops e Registradores


Flip-flops com set e reset assíncronos

Exemplo

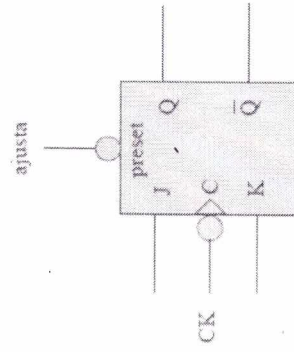

C	J	K	Q_{t+1}
$\neq \downarrow$	X	X	Q_t
\downarrow	0	0	Q_t
\downarrow	0	1	0
\downarrow	1	0	1
\downarrow	1	1	\bar{Q}_t

tabela de transição de estados

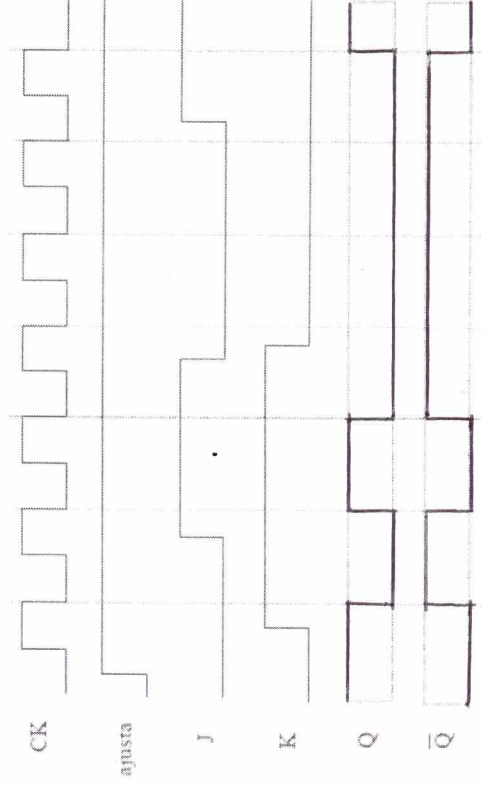


De acordo com tabela verdade encontrado em vídeo aula.

Latches, Flip-Flops e Registradores

Flip-flops com set e reset assíncronos

Exemplo

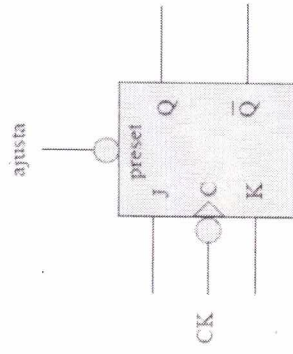

C	J	K	Q_{t+1}
$\neq \downarrow$	X	X	Q_t
\downarrow	0	0	Q_t
\downarrow	0	1	0
\downarrow	1	0	1
\downarrow	1	1	\bar{Q}_t

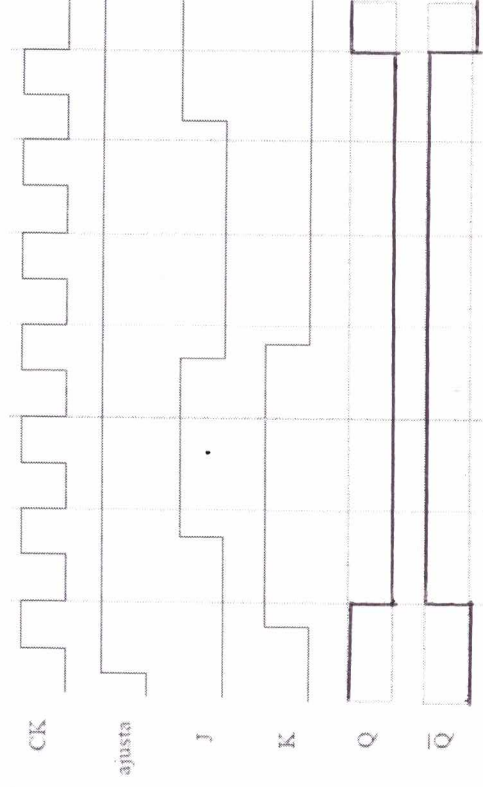



tabela de transição de estados

De acordo com tabela-verdade dado no slide.

Latches, Flip-Flops e Registradores


Registrador com carga paralela (versão 2)

Exemplo

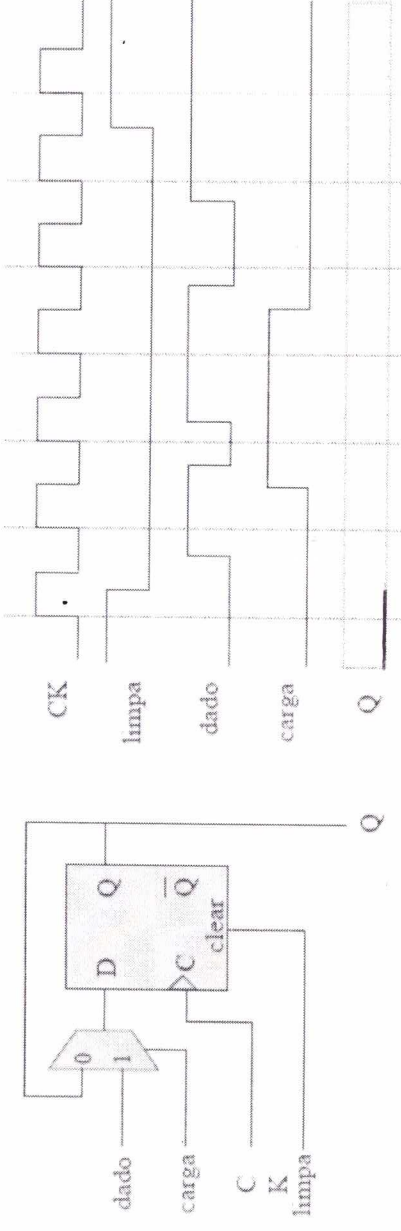


Latches, Flip-Flops e Registradores

Registrador de deslocamento (à direita)

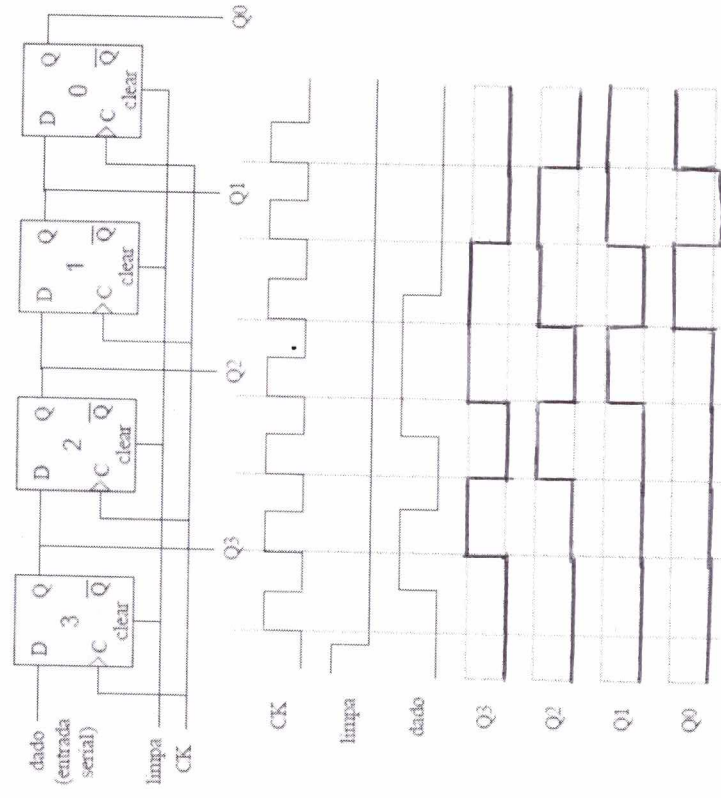


Latches, Flip-Flops e Registradores

Registrador de deslocamento (à esquerda)

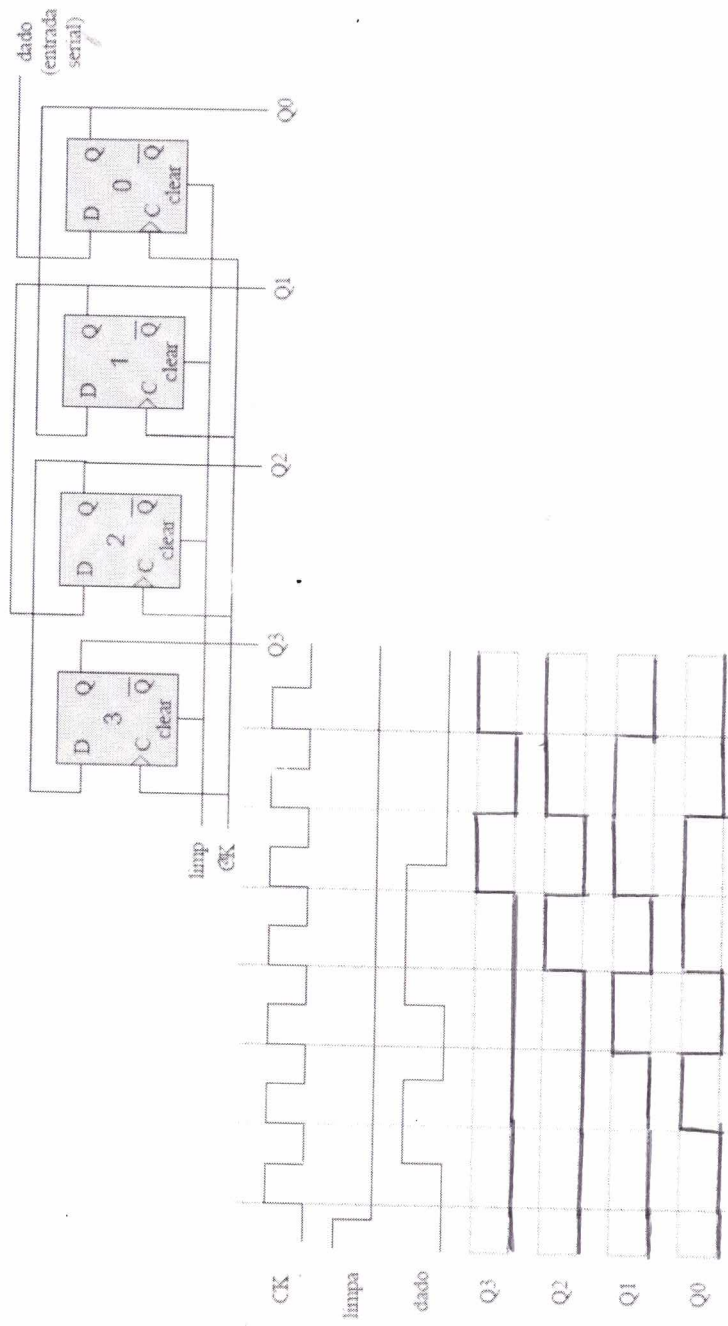

Latches, Flip-Flops e Registradores

Registrador contador (1 bit)

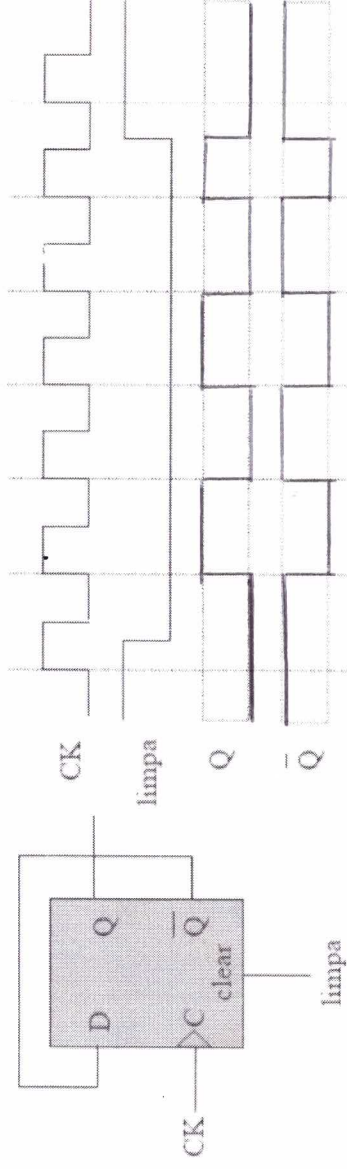

Latches, Flip-Flops e Registradores

Registrador contador (3 bits)

